

PEMBAHASAN UTS DASAR SISTEM 2020/2021

1. Diketahui : $A\bar{D} + \bar{A}B + \bar{C}D + \bar{B}C = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(A + B + C + D)$

Ditanya : Pembuktian teorema tersebut dan sebutkan teorema yang dipakai!

Dijawab : $A\bar{D} + \bar{A}B + \bar{C}D + \bar{B}C = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(A + B + C + D)$

$$= A\bar{D} + \bar{A}B + \bar{C}D + \bar{B}C \quad (\text{Gunakan teorema aljabar boolean } \bar{\bar{x}} = x)$$

$$= \overline{A\bar{D} + \bar{A}B + \bar{C}D + \bar{B}C} \quad (\text{Gunakan teorema demorgan } \overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B})$$

$$= \overline{A\bar{D}} \cdot \overline{\bar{A}B} \cdot \overline{\bar{C}D} \cdot \overline{\bar{B}C} \quad (\text{Gunakan teorema demorgan } \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B})$$

$$= (\bar{A} + D)(A + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D})(B + \bar{C})$$

$$= (\bar{A}\bar{A} + \bar{A}D + A\bar{D} + D\bar{D})(\bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + A\bar{B})(\bar{C}\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + C\bar{D} + C\bar{D})(B\bar{B} + B\bar{C} + \bar{B}C + \bar{B}\bar{C}) \quad (\text{Gunakan teorema aljabar boolean } x \cdot \bar{x} = 0)$$

$$= (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}D + A\bar{D} + D\bar{D})(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + A\bar{B})(\bar{C}\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + C\bar{D} + C\bar{D})(B\bar{B} + B\bar{C} + \bar{B}C + \bar{B}\bar{C})$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD \quad (\bar{x} \cdot x = 0)$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD \quad (\text{Gunakan teorema demorgan } \overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B})$$

$$= (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(A + B + C + D) \quad (\text{Gunakan teorema aljabar boolean commutative})$$

$$= (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(A + B + C + D)$$

2. Diketahui : 7 segment display digunakan untuk menampilkan angka desimal dari input. Masukan dari sistem adalah angka 0-9, maka akan mengeluarkan angka tersebut. Jika masukan selain angka tersebut, yang tampak adalah huruf E.

Ditanya : a. Tentukan input dan output dari sistem

b. Buat tabel kebenaran untuk semua keluaran


c. Buat kmap untuk keluaran c tersebut, dan sederhanakan

d. Gambarkan rangkaian untuk rangkaian tersebut

Dijawab : a. input = angka 0-9 berupa 4 variabel A, B, C, dan D

output = bentuk desimal dari inputnya berupa 7 variabel

a, b, c, d, e, f, dan g

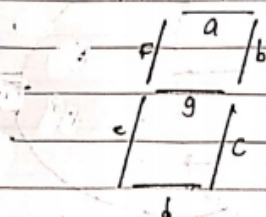

INPUT				OUTPUT							
A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	
1	0	1	0	E	E	E	E	E	E	E	
1	0	1	1	E	E	E	E	E	E	E	
1	1	0	0	E	E	E	E	E	E	E	
1	1	0	1	}	}	}	}	}	}	}	
1	1	1	0	}	}	}	}	}	}	}	
1	1	1	1	}	}	}	}	}	}	}	

c. k-map untuk keluaran C

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	1	0
$\bar{A}B$	1	1	1	1
AB	X	X	X	X
$A\bar{B}$	1	1	X	X

$$C = B + \bar{C} + D$$

d.

